

디지털논리회로1 4차 과제

40-Bit Ripple Carry Adder

2020202031

김재현

목차

1. Problem statement
2. Descriptions for inputs and outputs
3. Gate-level design and schematic of a full adder
4. Block diagram of RCA code
5. Descriptions of the operation of RCA code
6. Code analysis
7. RTL view and flow summary
8. Testbench waveform
9. Verification strategy & corresponding examples with explanation

-Problem statement

ripple carry adder는 1bit adder를 여러 개 이어 붙여서 만든 2진수 덧셈 연산기입니다. 1bit adder로 full adder를 사용하여 full adder의 C_{out} 이 다음 full adder의 C_{in} 으로 입력되도록 이어 붙였습니다.

-Descriptions for inputs and outputs

rca_40b 모듈의 입력 값으로는 A, B, C_{in} 이 있습니다. 출력 값으로는 S, C_{out} 이 있습니다. 40비트 2진수 덧셈을 구현해야 하므로 입력 값 A, B와 출력 값 S는 40비트를 저장할 수 있는 bus로 선언했습니다. 그리고 초기에 RCA로 입력되는 C_{in} 과 최종적으로 출력되는 C_{out} 은 1비트로 선언했습니다.

-Gate-level design and schematic of a full adder

full adder truth table

C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

S에 대한 K-map 작성


AB \ C_{in}	0	1
00	0	1
01	1	0
11	0	1
10	1	0

$$S = A'B'C_{in} + A'BC_{in}' + ABC_{in} + AB'C_{in}'$$

C_{out} 에 대한 K-map 작성

AB \ C_{in}	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	1
10	0	1

$$C_{out} = AB + BC_{in} + AC_{in}$$

 

-Block diagram of RCA code



-Descriptions of the operation of RCA code

1) A=40'b00

B=40'b00

A와 B가 0이기 때문에 덧셈 결과 역시 0이다. 이 때 Cin의 값에 상관 없이 오버플로우는 일어나지 않는다. 덧셈 결과가 1이 차이 날 뿐이다.

2) A=40'b1111100000111110000011111000001111100000

B=40'b0000011111000001111100000111110000011111

A와 B의 모든 비트가 다 다르기 때문에 C_{in} 이 0일 때는 덧셈의 결과가 40비트로 표현 가능한 최대의 값이 된다. 하지만 C_{in} 이 1이라면 오버플로우가 발생해 덧셈의 결과가 0이 된다.

3) A=40'b111

B=40'b111

A와 B가 40비트로 표현 가능한 최댓값이다. C_{in} 의 값에 상관 없이 항상 오버플로
우가 일어나는 경우다. 이 역시도 C_{in} 으로 인해 달라지는 점은 덧셈 결과
가 1이 차이 난다는 것이다.

이렇듯 가장 작은 자리의 덧셈연산에 포함되어 더해지는 Cin은 단순히 덧셈 결과에 차이를 만들어낼 수 있다는 것 외에도 오버플로우 발생 여부에도 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 Cin은 RCA에서 반드시 고려해야 할 필수적인 요소입니다.

-Code analysis

```
module rca_40b(S, A, B, Cout, Cin);
```

rca_40b라는 이름의 40-bit RCA를 선언. 매개변수로는 S, A, B, Cout, Cin이 존재함

```
input [39:0] A, B;
```

A, B를 40비트 크기의 버스 입력으로 선언

```
input Cin;
```

Cin을 1비트 크기의 입력으로 선언

```
output [39:0] S;
```

S를 40비트 크기의 버스 출력으로 선언

```
output Cout;
```

Cout을 1비트 크기의 출력으로 선언

```
wire [39:0] Carry; // Cout save
```

Cout을 저장할 40비트 버스 Carry 선언

```
full_adder fa1(A[0], B[0], Cin, Carry[0], S[0]);
```

full adder 입력으로 A, B의 마지막 비트, Cin을 입력했고, 출력으로 Carry와 S의 마지막 비트를 입력.

```
genvar i;
```

loop index 선언

```
generate
```

loop간 인스턴스들 간의 충돌을 방지


```
for(i=1;i<40;i=i+1) begin: rca_loop
```

```
    full_adder fa2(A[i], B[i], Carry[i-1], Carry[i], S[i]);
```

```
end
```

A, B의 모든 비트와 이전 루프에서 출력된 Carry(=Cout)을 full adder에 입력하고 그 결과값을 Carry, S에 저장함.

```
assign Cout=Carry[39];
```

rca_40b의 출력값 Cout에 Carry의 MSB를 assign함.

```
endgenerate
```

generate의 끝

```
endmodule
```

모듈의 끝

```
module full_adder(input A, B, Cin, output Cout, Sum);
```

full_adder라는 이름의 full adder를 선언. 매개변수로는 입력 값 A, B, Cin 출력 값 Cout, Sum이 존재함.

```
    assign w1 = A ^ B;
```

A, B의 XOR 연산 결과를 w1에 assign

```
    assign w2 = A & B;
```

A, B의 AND 연산 결과를 w2에 assign

```
    assign w3 = A & Cin;
```

A, Cin의 AND 연산 결과를 w3에 assign

assign w4 = B & Cin;

B, Cin 의 AND 연산 결과를 w4 에 assign

assign Cout = w2 | w3 | w4;

w2, w3, w4 의 OR 연산 결과를 Cout 에 assign


assign Sum = w1 ^ Cin;

w1, Cin 의 OR 연산 결과를 Sum 에 assign

endmodule

모듈의 끝

RTL view and flow summary

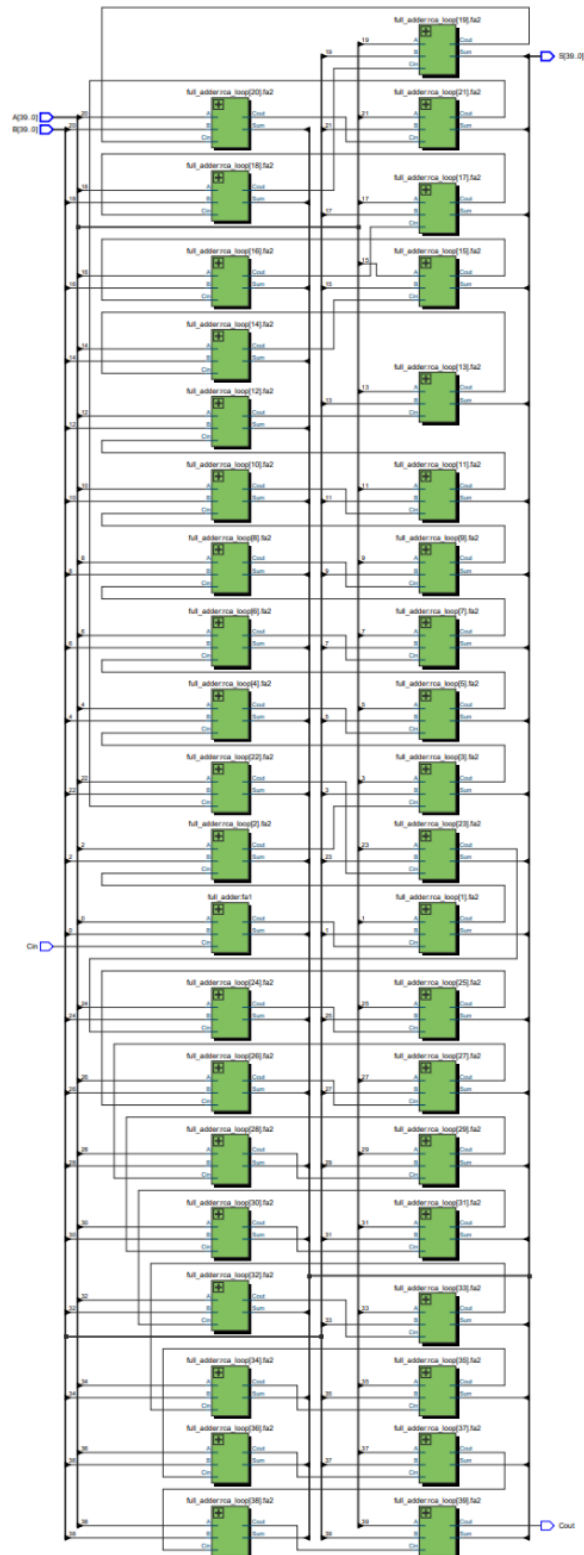


Flow Summary

 <<Filter>>

Flow Status	Successful - Wed Jun 07 19:28:03 2023
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	rca_40b
Top-level Entity Name	rca_40b
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	52 / 56,480 (< 1 %)
Total registers	0
Total pins	122 / 268 (46 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 7,024,640 (0 %)
Total DSP Blocks	0 / 156 (0 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 6 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 6 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 6 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 6 (0 %)
Total PLLs	0 / 13 (0 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)

Testbench waveform

 

(A, B) 쌍으로 10 개의 경우를 채택했고 각 경우마다 Cin 이 0 일 때와 1 일 때도 경우가 나눠져 있기 때문에 총 20 가지 testbench 가 존재합니다.

Verification strategy & corresponding examples with explanation

1. A, B가 최소값을 가지는 한 쌍일 경우를 가정

A=40'b00

B=40'b00

- 1) $C_{in}=0$

```
S=40'b000000000000000000000000000000000000000000
```

Cout=0

- 2) $C_{in}=1$

[illegible]

Cout=0

2. A, B가 최대값을 가지는 한 쌍일 경우를 가정

```
A=40'b11111111111111111111111111111111111111111111111
```

```
B=40'b11111111111111111111111111111111111111111111
```

- 1) $C_{in}=0$

S=40'b111

Cout=1

- 2) $C_{in}=1$

S=40'b11

Cout=1

3. $A + B$ 가 최대값을 가지는 경우를 가정

```
A=40'b111111111111111111111111111111111111111111111111111
```

B=40'b00

1) $C_{in}=0$

S=40'b111

Cout=0

2) $C_{in}=1$

S=40'b00

Cout=1

A=40'b10

B=40'b01

1) $C_{in}=0$

S=40'b111

Cout=0

2) $C_{in}=1$

S=40'b00

Cout=1

4. B=0일 경우를 가정

A=40'b1111111100000000111111110000000011111111

```
B=40'b0000000000000000000000000000000000000000
```

1) $C_{in}=0$

S=40'b111111111000000001111111110000000011111111

Cout=0

2) Cin=1

S=40'b111111111000000001111111110000000100000000

Cout=0

A=40'b10

B=40'b00

1) Cin=0

S=10

Cout=0

2) Cin=1

S=1011

Cout=0

5. 항상 오버플로우가 발생할 경우를 가정

A=40'b11

B=40'b001

1) Cin=0

S=40'b00

Cout=1

2) Cin=1

S=40'b001

Cout=1

A=40'b1000000000000000000000000000000000000000

B=40'b100

1) $C_{in}=0$

S=40'b00

Cout=1

2) $C_{in}=1$

[illegible]

Cout=1

6. 항상 오버플로우가 발생하지 않는 경우를 가정

```
A=40'b000001111111111111111111111111111111111111
```

[illegible]

1) $C_{in}=0$

S=40'b00001000000000000000000000000000

Cout=0

2) $C_{in}=1$

[illegible]

Cout=0

```
A=40'b011110101111111111111111111111111111111111111111
```

[illegible]

1) $C_{in}=0$

S=40'b1111101011111111111111111111111111111110

Cout=0

2) $C_{in}=1$

S=40'b111110101111111111111111111111111111111111

Cout=0

A, B가 최소값을 가지는 한 쌍이거나 최대값을 가지는 한 쌍일 경우는 특수한 경우이므로 testbench에 포함했습니다. A, B가 최소값을 가질 때는 출력 S가 Cin과 동일하며 Cout=0임을 확인했고, A, B가 최대값을 가질 때는 Cin=1일 때 출력 S가 최대값을, Cin=0일 때 출력 S가 최대값-1을 가지며 Cout=1임을 확인했습니다.

A + B가 최대값을 가지는 경우가 저의 testbench에서 가장 중요한 경우라고 생각합니다. A+B가 최대값을 가진다는 것은 40비트가 전부 1이라는 뜻이고 이는 Cin의 값에 따라 A+B가 최대값을 가질지 오버플로우로 인해 최소값을 가질지가 결정된다는 뜻이기 때문입니다. waveform을 분석한 결과, Cin=0일 때, 출력 S가 최대값, Cout=0임을 확인했고, Cin=1일 때, 출력 S가 최소값, Cout=1임을 확인했습니다.

B=0인 경우 $A+B=A$ 입니다. $C_{in}=0$ 이면 $S=A$, $C_{out}=0$ 이고, $C_{in}=1$ 이면 $S=A+1$ 인데, A가 최대값일 경우 오버플로우가 발생하여 $S=0$, $C_{out}=1$ 입니다.

항상 오버플로우가 발생하는 경우 C_{in} 은 오로지 출력 S 의 값 1 차이의 여부만을 결정합니다. 항상 $C_{out}=1$ 입니다.

항상 오버플로우가 발생하지 않는 경우 역시 C_{in} 이 출력 S 의 값 1 차이의 여부만을 결정하며, 항상 $C_{out}=0$ 입니다.

저의 RCA에서 나올 수 있는 경우들을 골라 각각 3~4개의 testbench를 추가해,
저의 testbench들이 충분히 저의 RCA code를 잘 증명할 수 있다고 생각합니다.